République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

**Année académique : 2018-2019**

**Licence 1 en Informatique**

**INF 1221 : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE**

---

**Dr Idrissa GAYE**

**Examen 2ème session, Durée : 02H**


L'usage du téléphone portable est strictement interdit.

## EXERCICE : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

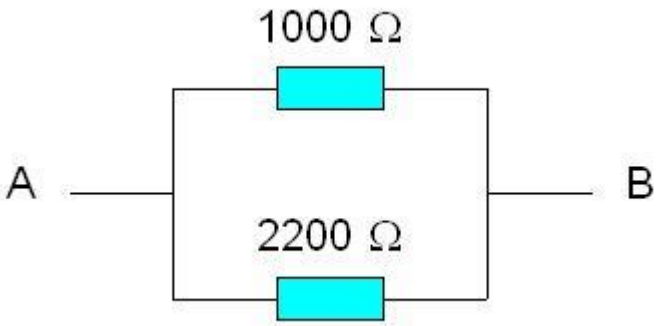**Question 1/10 :** Résistance électrique

*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*

On s'intéresse à la résistance équivalente vue entre les noeuds A et B.
Que peut-on dire de la résistance équivalente ?




Je ne sais pas
A) La résistance équivalente est inférieure à 1000 Ω.
B) La résistance équivalente est supérieure à 2200 Ω.
C) La résistance équivalente est comprise entre 1000 et 2200 Ω

---

**Question 2/10 :** Puissance électrique

*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*


On dispose d'une résistance de 1 Ω pouvant consommer une puissance maximale de 4 watts.
Quelle tension maximale peut-on appliquer à cette résistance ?

Je ne sais pas
A) 2 volts
B) 4 volts
C) 0,5 volt

---

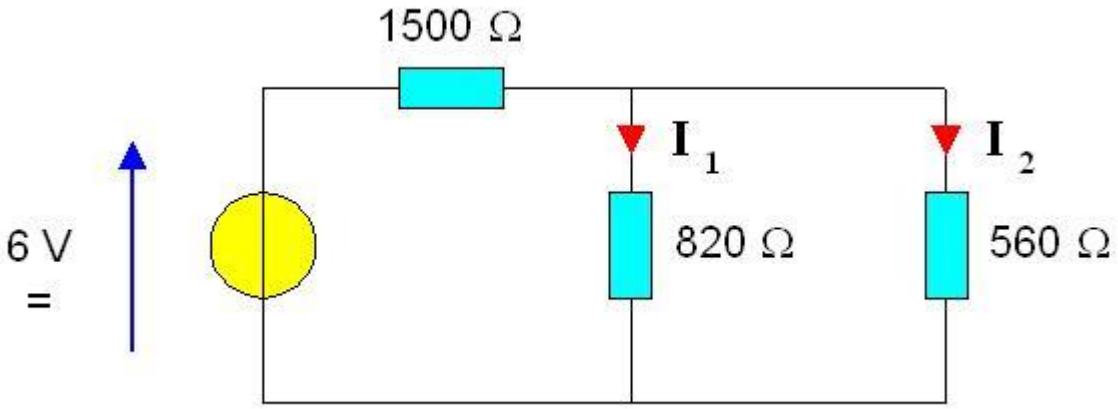**Question 3/10 :** Courant électrique
*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*

Dans le circuit électrique ci-contre, que peut-on dire de l'intensité des courants électriques $I_1$ et $I_2$ ?





Je ne sais pas
A) $I_1 > I_2$
B) $I_1 < I_2$
C) $I_1 = I_2$

---

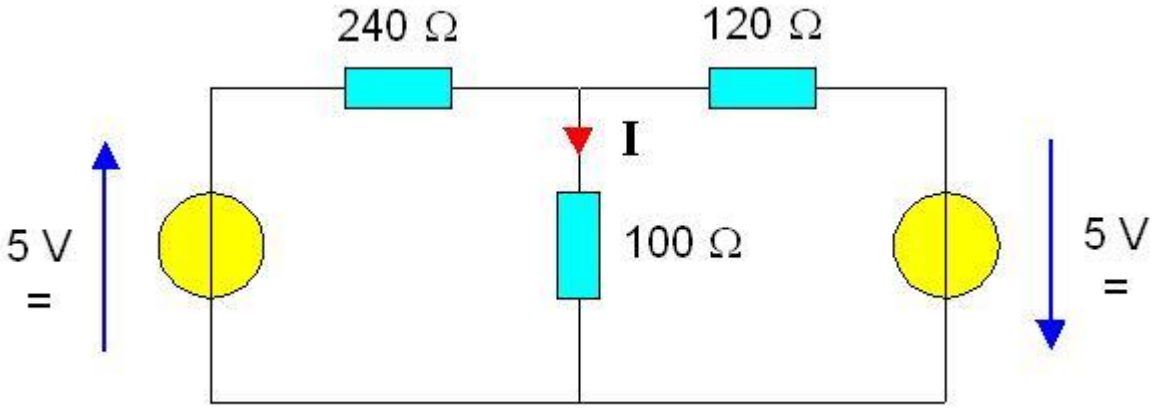**Question 4/10 :** Courant électrique
*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*

Dans le circuit électrique ci-contre, que peut-on dire de l'intensité du courant électrique I ?





Je ne sais pas
A) I > 0 A
B) I < 0 A
C) I = 0 A

---

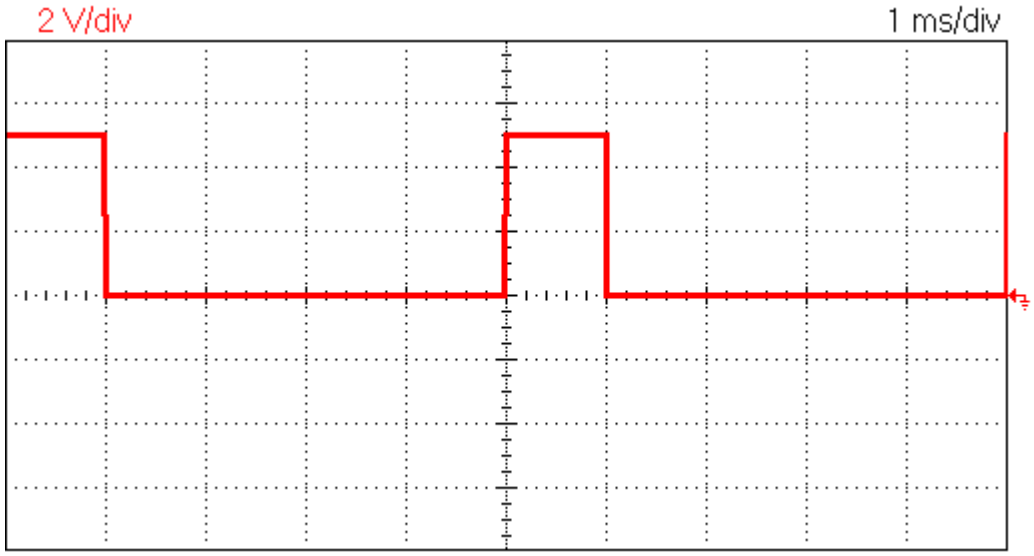**Question 5/10 :** Valeur moyenne
*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*

Que vaut la valeur moyenne de la tension périodique ?





Je ne sais pas
A) 2,5 volts
B) 4 volts
C) 1 volt

---

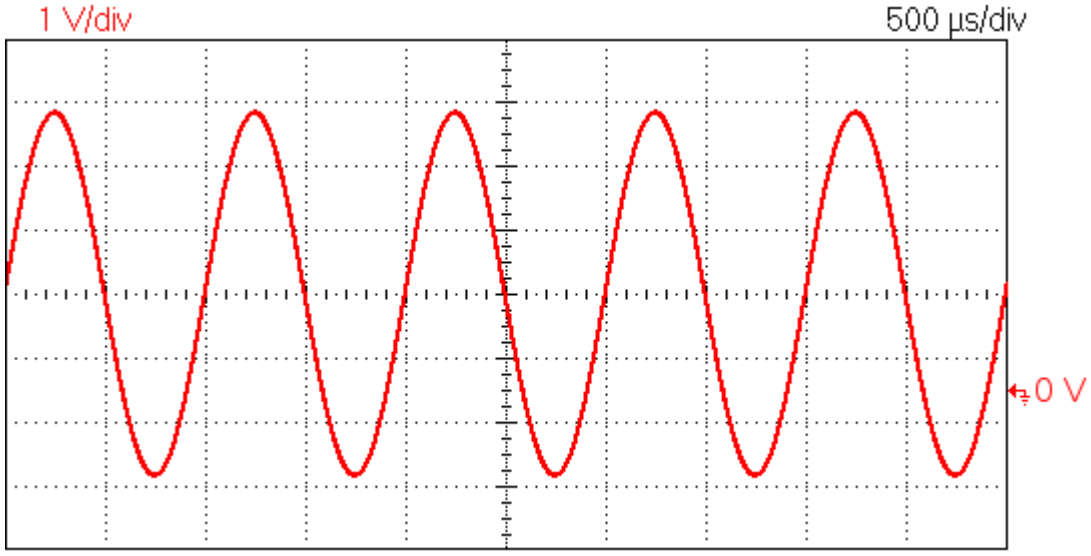**Question 6/10 :** Valeur efficace
*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*

Que vaut la valeur efficace de la tension périodique ?
N.B. On n'oubliera pas de tenir compte de la composante continue.





Je ne sais pas
A) 2 volts
B) 2,5 volts
C) 1,5 volt

---

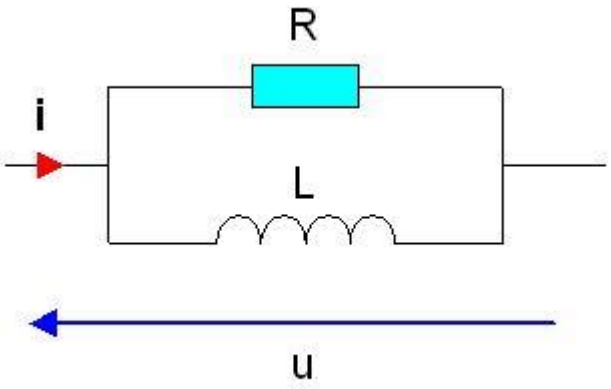**Question 7/10 :** Régime sinusoïdal
*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*

u est une tension sinusoïdale alternative.
Que peut-on dire du déphasage de u par rapport à i ?





Je ne sais pas
A) Le déphasage vaut 90°.
B) Le déphasage est nul.
C) Le déphasage est compris entre 0 et 90°.

---

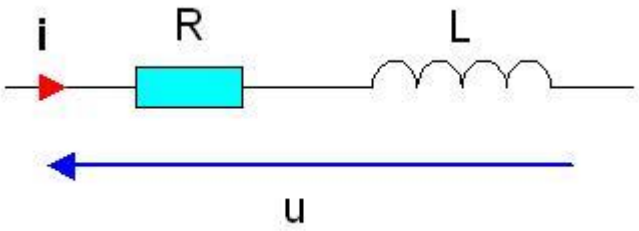**Question 8/10 :** Régime sinusoïdal
*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*

u est une tension sinusoïdale alternative de valeur efficace constante.
Que devient la valeur efficace du courant i quand la fréquence augmente ?





Je ne sais pas
A) La valeur efficace du courant augmente.
B) La valeur efficace du courant diminue.
C) La valeur efficace du courant ne varie pas.

---

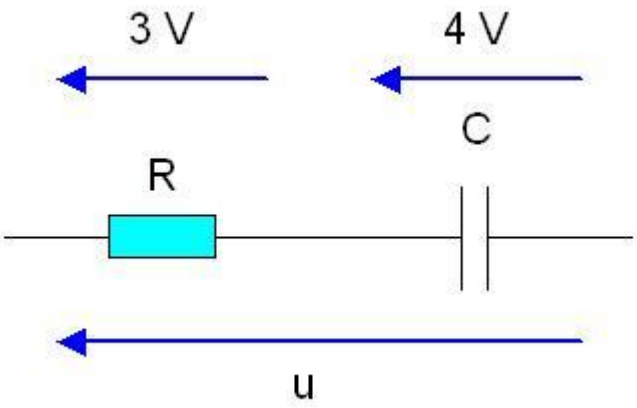**Question 9/10 :** Régime sinusoïdal
*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*

u est une tension sinusoïdale alternative.
Que vaut la valeur efficace de la tension u ?





Je ne sais pas
A) 7 volts
B) 5 volts
C) 1 volt

---

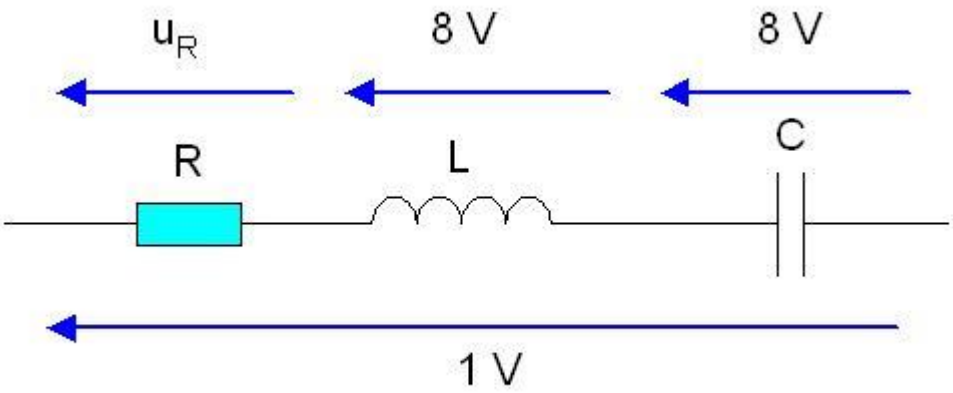**Question 10/10 :** Régime sinusoïdal
*Barème : bonne réponse 2 points, mauvaise réponse -0,5 point, je ne sais pas 0 point*

Le circuit est alimenté par une tension sinusoïdale alternative de valeur efficace 1 V.
Que peut-on dire de la tension efficace aux bornes de la résistance ?




Je ne sais pas
A) La tension efficace vaut 1 V.
B) La tension efficace vaut 17 V.
C) La tension efficace vaut 15 V

**BONNE CHANCE**