République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2020-2021

Licence 1 en Informatique
ELECTRONIQUE

Dr Idrissa GAYE


Examen 2ème session, Durée : 02H

EXERCICE : QCM (Cochez directement la ou les bonnes réponses)

1) La résistance qui est souvent associée à une DEL a pour rôle :

- ☐ chauffer la jonction pour permettre une meilleur conductivité.
- ☐ aucun, ça ne sert à rien.
- ☐ limiter/protéger en courant la diode.
- ☐ Je ne sais pas

2) Ce symbole est celui d'une diode...

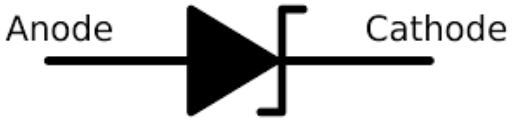

- ☐ Varistance.
- ☐ Zéner.
- ☐ Au Silicium.
- ☐ Schottky.
- ☐ Au Germanium.
- ☐ Je ne sais pas

3) Sur cette image, la cathode est à :



- ☐ il n'y a pas de cathode sur une diode, mais un collecteur.
- ☐ Gauche
- ☐ il n'y a pas de cathode sur une diode, mais un émetteur.
- ☐ Droite
- ☐ Je ne sais pas

4) Une diode à jonction en Silicium présente une tension de seuil de :

- ☐ 0.2V
- ☐ 2V
- ☐ 0.6V
- ☐ Je ne sais pas

5) La tension de seuil d'une diode au Germanium est de l'ordre de

- ☐ 0.2V
- ☐ 2V
- ☐ 0.6V
- ☐ Je ne sais pas

6) Si la tension aux bornes d'une diode classique est inférieur à sa tension de seuil :

- ☐ La diode est en amplification.
- ☐ La diode est passante.
- ☐ La diode est bloquée
- ☐ Je ne sais pas

7) Si la tension aux bornes d'une diode (classique) est de -2V...

- ☐ La diode est passante mais ne s'allume pas.
- ☐ La diode est passante.
- ☐ La diode s'allume.
- ☐ La diode est bloquée.
- ☐ Je ne sais pas

8) Sur ce montage la tension V est de -2V, la tension aux bornes de la diode est égale à :

- ☐ -2V
- ☐ -1V
- ☐ 0
- ☐ 1V
- ☐ 2V
- ☐ Je ne sais pas

9) Une diode Zener peut être utilisée

- ☐ en redressement double alternance
- ☐ en régulation de tension
- ☐ en détection de lumière
- ☐ Je ne sais pas

10) Quand une diode classique est bloquée, elle se comporte plutôt comme :

- ☐ un fil
- ☐ une pile de 2V
- ☐ un interrupteur ouvert
- ☐ Je ne sais pas

BONNE CHANCE